

# Overdrive later ingebouwd

(met standaard relais en terugverende schakelaar of drukknop)

Dit schema maakt de bediening van de overdrive volgens mij prettiger:

- Inschakelen van de OD met één druk op een (terugverende) knop;
- Uitschakelen gaat automatisch indien de versnellingspook naar “vrij” gaat.

Het lampje geeft aan dat de OD ook daadwerkelijk is ingeschakeld. De diode zorgt dat het relais ingeschakeld blijft in de 4<sup>e</sup> versnelling. De schakeling is veilig uitgevoerd, zodat de spanning op de OD vervalt zodra de versnelling uit de 4 wordt gehaald.

